
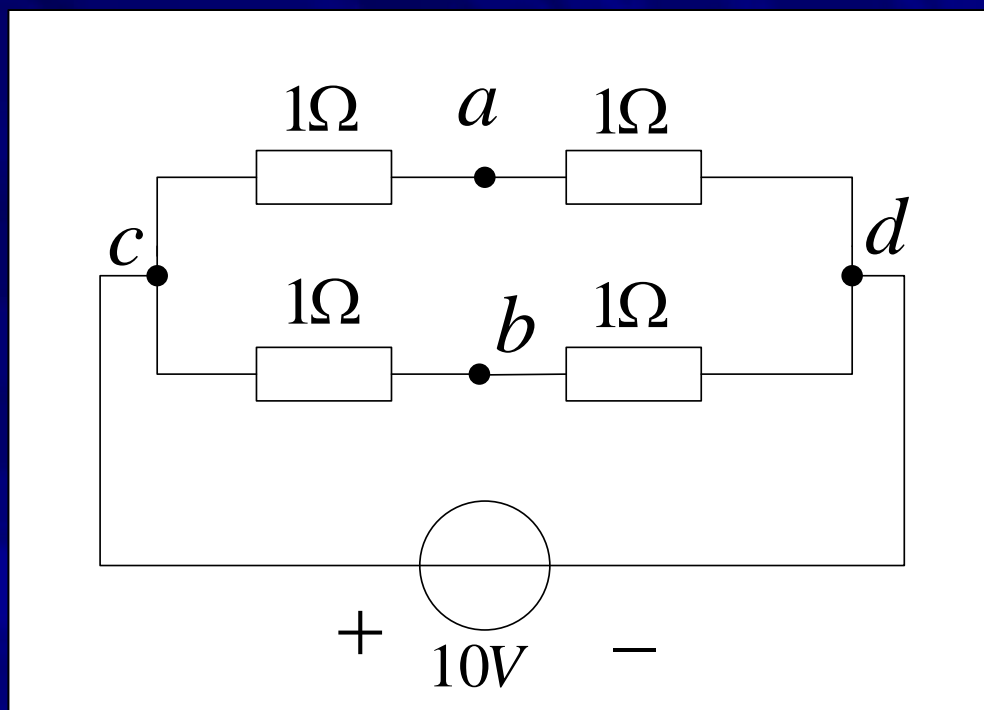


课后题 1. $R_{ab} = ?$
 $R_{cd} = ?$

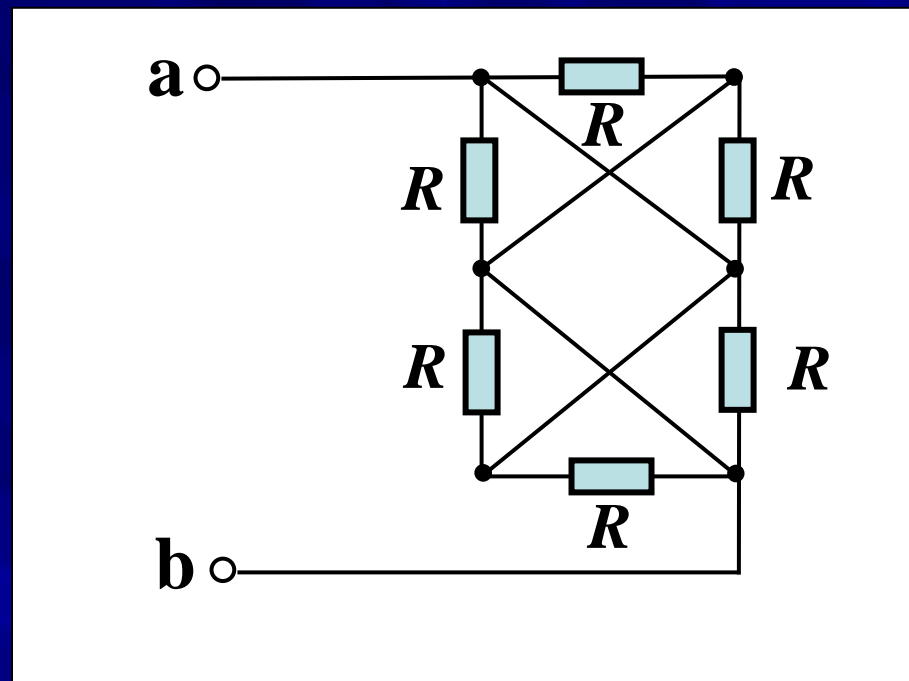


课后题 2. $R_{ab} = \underline{\hspace{2cm}}?$



课后题

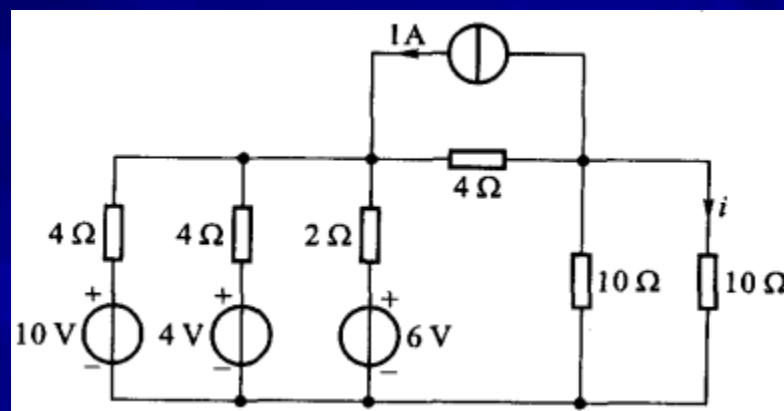3. 利用电源的等效变换，求如图电路的电流 $i = \underline{\hspace{1cm}}$?



课后题

4. 电路中全部电阻均为 1Ω ，求输入电阻 $R_i = \underline{\hspace{2cm}}$?

