
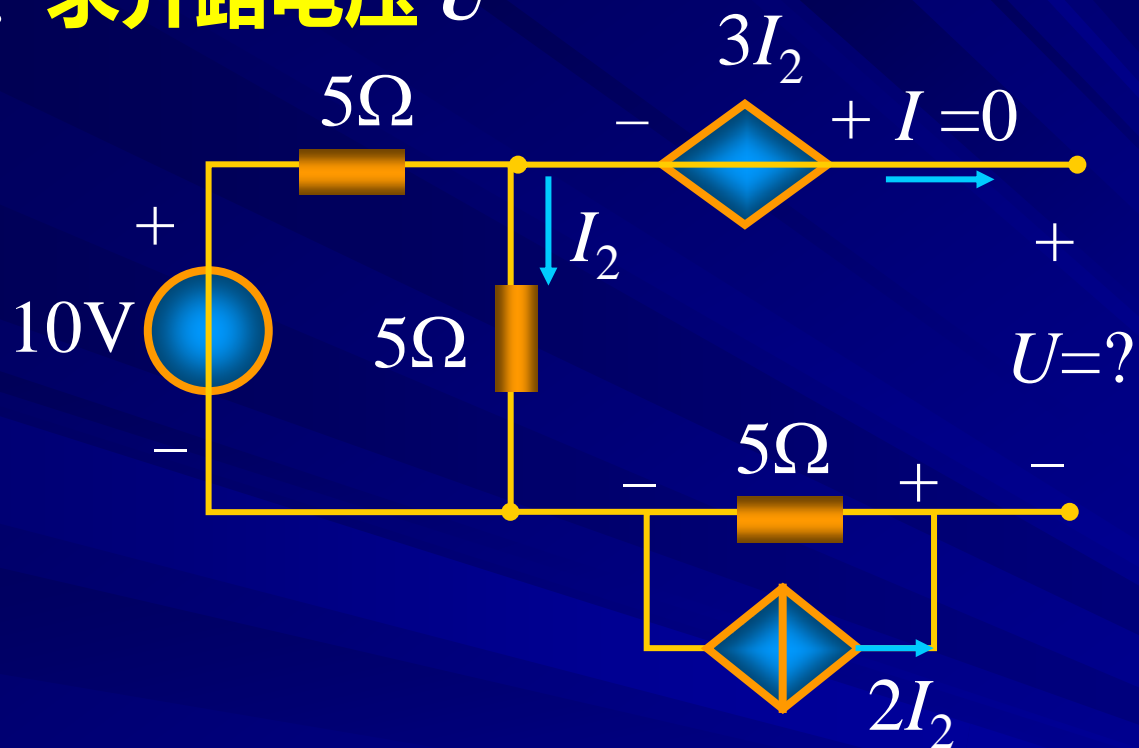


## 课后题

1. 求开路电压  $U$ 


# 课后题

2.

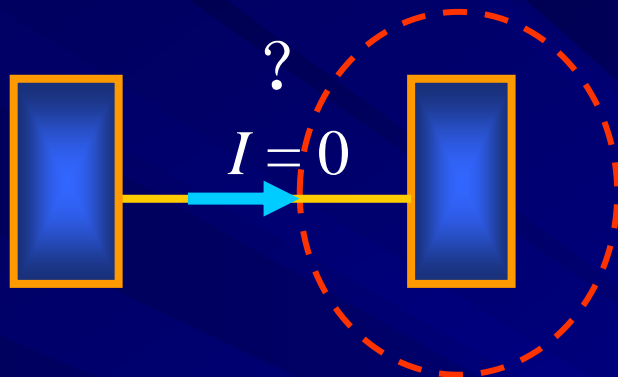

$$U_A = U_B ?$$


3.

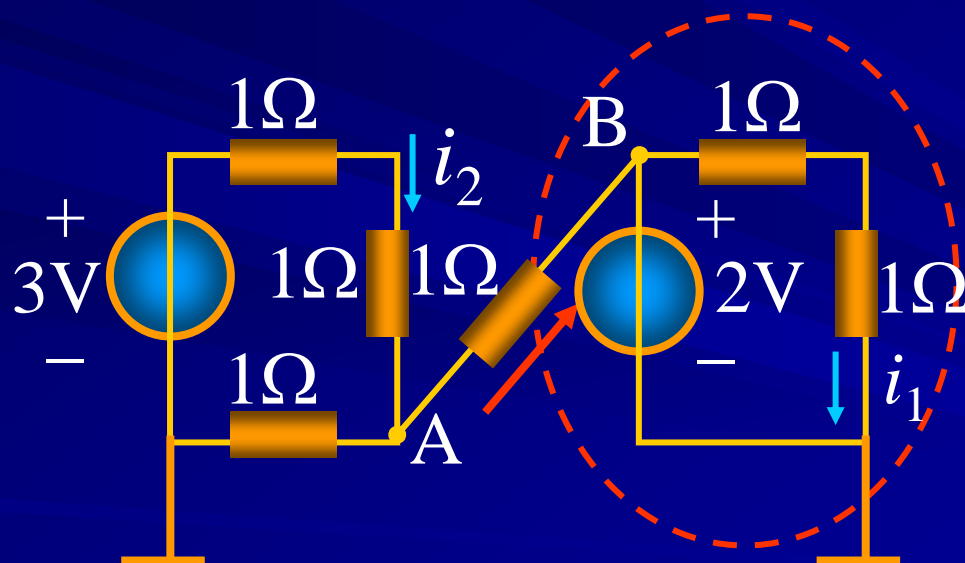

$$i_1 = i_2 ?$$

# 课后题

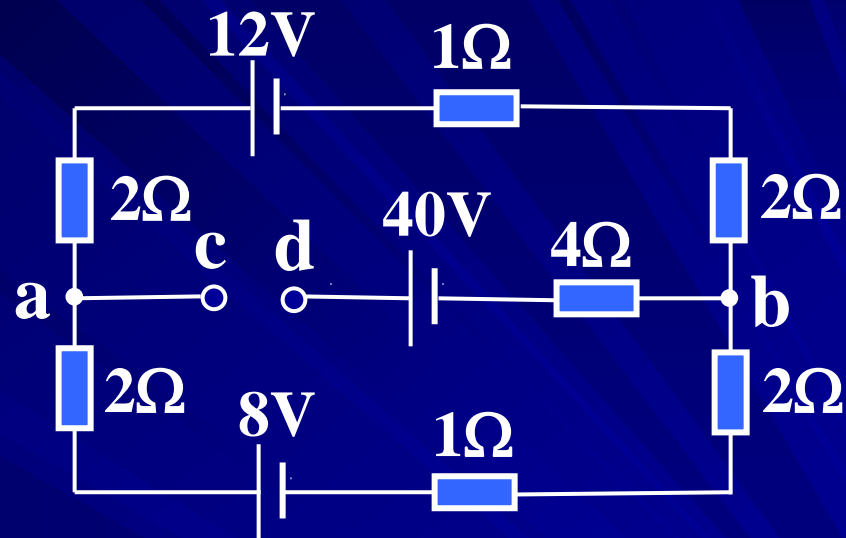4.  $U_{cd} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}$



A

10

B

50

C

-30

D

-28.4